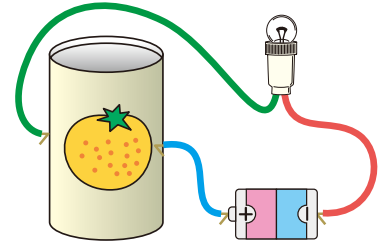



2 右の図のように、どう線とどう線の間にジュースの空きかんをつないだところ、豆電球のあかりがつきませんでした。これについて、次の問いに答えなさい。



 (1) あかりがつかない理由をかんとんに書きなさい。

()

(2) 豆電球にあかりをつけるためには、どうすればよいですか。次のア・イのうち、どちらかをえらび、記号を書きなさい。

ア 紙やすりで、かんの表面にぬってある色をはがし、はがした所にどう線をつなく。

イ 新しいかん電池にとりかえる。

()